

Рассчитайте напряжение проводника, сопротивление которого равно 25 Ом и через который проходит ток 15 А.