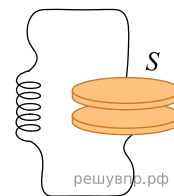


В колебательном контуре уменьшили площадь S пластин конденсатора. Как при этом изменятся ёмкость конденсатора и частота собственных колебаний контура?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ёмкость конденсатора	Частота колебаний контура