

Два проводника соединены параллельно. Сопротивление на одном R_1 , на другом R_2 . Напряжение и сила тока равны U_1 , U_2 , I_1 , I_2 соответственно. Общие напряжение и сила тока равны U , I соответственно. Напишите значение напряжения U и силы тока I для такого соединения проводников, если напряжения и силы тока на проводниках известны.

