

Исследуя закон Ома для участка цепи, содержащего резистор, ученик провёл пять измерений для силы тока, проходящего через резистор, и напряжения на концах резистора. Результаты он представил в таблице.

№ опыта	Напряжение, В	Сила тока, А
1	$2,0 \pm 0,1$	$0,20 \pm 0,05$
2	$4,0 \pm 0,1$	$0,40 \pm 0,05$
3	$6,0 \pm 0,1$	$0,55 \pm 0,05$
4	$8,0 \pm 0,1$	$0,95 \pm 0,05$
5	$10,0 \pm 0,1$	$1,00 \pm 0,05$

В каком из опытов ученик ошибся в записи измерения силы тока? В ответе запишите номер этого опыта.