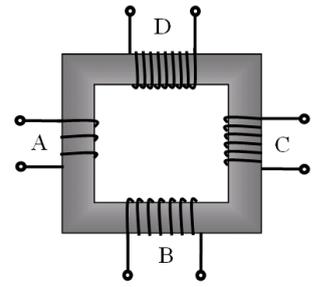


В трансформаторе, изображённом на рисунке, на вход А подают переменное напряжение. На обмотках В, С и D возникает ЭДС индукции. Количество витков равно изображённому на рисунке. Расположите обмотки В, С и D в порядке возрастания ЭДС индукции. Запишите в ответе соответствующую последовательность цифр.

- 1) В
- 2) С
- 3) D



FC06/07/19