

Вам необходимо исследовать, как зависит напряжения от сопротивления:

- электрическая цепь;
- набор из пяти одинаковых резисторов;
- вольтметр;

Опишите порядок проведения исследования.

В ответе:

1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.