

Вам необходимо исследовать, как зависит мощность от напряжения. Имеется следующее оборудование:

- электрическая цепь с источником с постоянным током;
- вольтметр;
- нагреватель с регулируемой мощностью.

Опишите порядок проведения исследования.

В ответе:

1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.